


1(a) Design of AND Using NAND.



$$S_1 = \overline{(A \cdot B)}$$

$$Y = \overline{(S_1 \cdot S_1)} = \overline{S_1} = A \cdot B$$

1(b) Design of XOR using NAND.

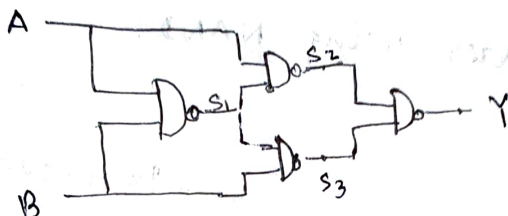


$$S_1 = \overline{(A \cdot B)} = \overline{A + B}$$

$$S_2 = \overline{(A \cdot (\overline{A + B}))} = \overline{(A \cdot \overline{A} \cdot \overline{B})} = \overline{(0 \cdot \overline{B})} = \overline{0} = 1$$

$$S_3 = \overline{((\overline{A + B}) \cdot B)} = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B})} = A + B$$

$$Y = \overline{(S_2 \cdot S_3)} = \overline{(1 \cdot (A + B))} = \overline{(A + B)} = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

1(c) Design of OR gate using NAND.

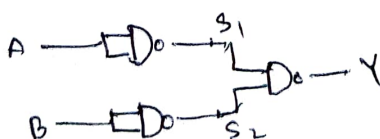


$$S_1 = \overline{(A \cdot A)} = \overline{A}$$

$$S_2 = \overline{(B \cdot B)} = \overline{B}$$

$$Y = \overline{(S_1 \cdot S_2)} = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B})} = A + B$$


2. (a) Half Adder using NAND.

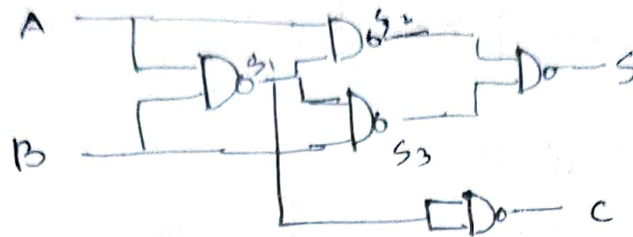

$$S = A \oplus B \quad (\text{XOR gate as designed before})$$

$$C = \overline{(A \cdot B)} = A \cdot B$$

(b) Full Adder using NAND

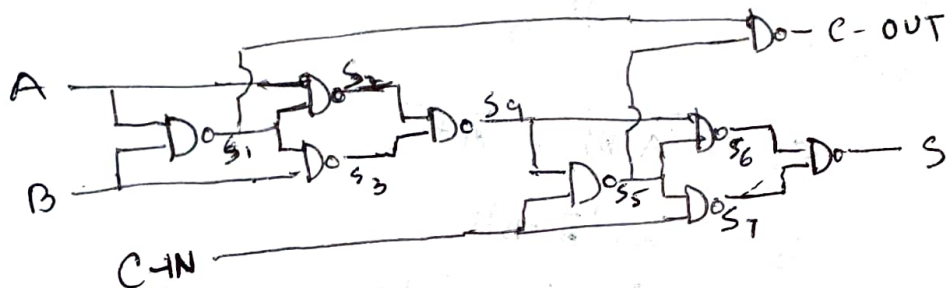

$$S = A \oplus B \oplus (C-IN)$$


~~$$C-OUT = (A \cdot B) \cdot C + (A \cdot B) \cdot (C-IN)$$~~

~~$$= (A \cdot B) + C-IN$$~~

$$C-OUT = \overline{(\overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(C-IN \cdot (A \oplus B))})}$$

$$= A \cdot B + (C-IN) \cdot (A \oplus B)$$

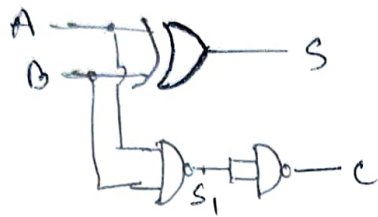
B. (a) Usage of XOR designed before to use along with NAND for half adder.



$$S = A \oplus B$$

$$C = \overline{(A \cdot B)} = A \cdot B$$

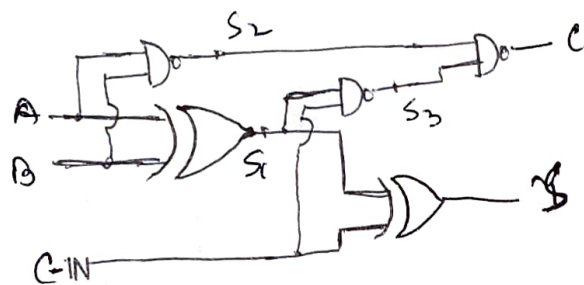(b) Using XOR designed before to use along with NAND for full adder.



$$S = A \oplus B \oplus C-IN$$

$$C = \overline{(\overline{(A \cdot B)} \cdot (\overline{C-IN \cdot (A \oplus B)}))}$$


$$= A \cdot B + C-IN \cdot (A \oplus B)$$

$$C = A \cdot B + C-IN \cdot (A \oplus B)$$

$$= \overline{(\overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{C-IN \cdot (A \oplus B)})}$$

$$= \overline{(\overline{(A \cdot B)} \cdot (\overline{C-IN \cdot (A \oplus B)})})}$$

Using half-adder.

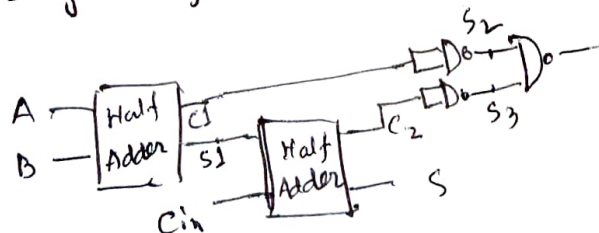

NKulkarni
7-8-2025